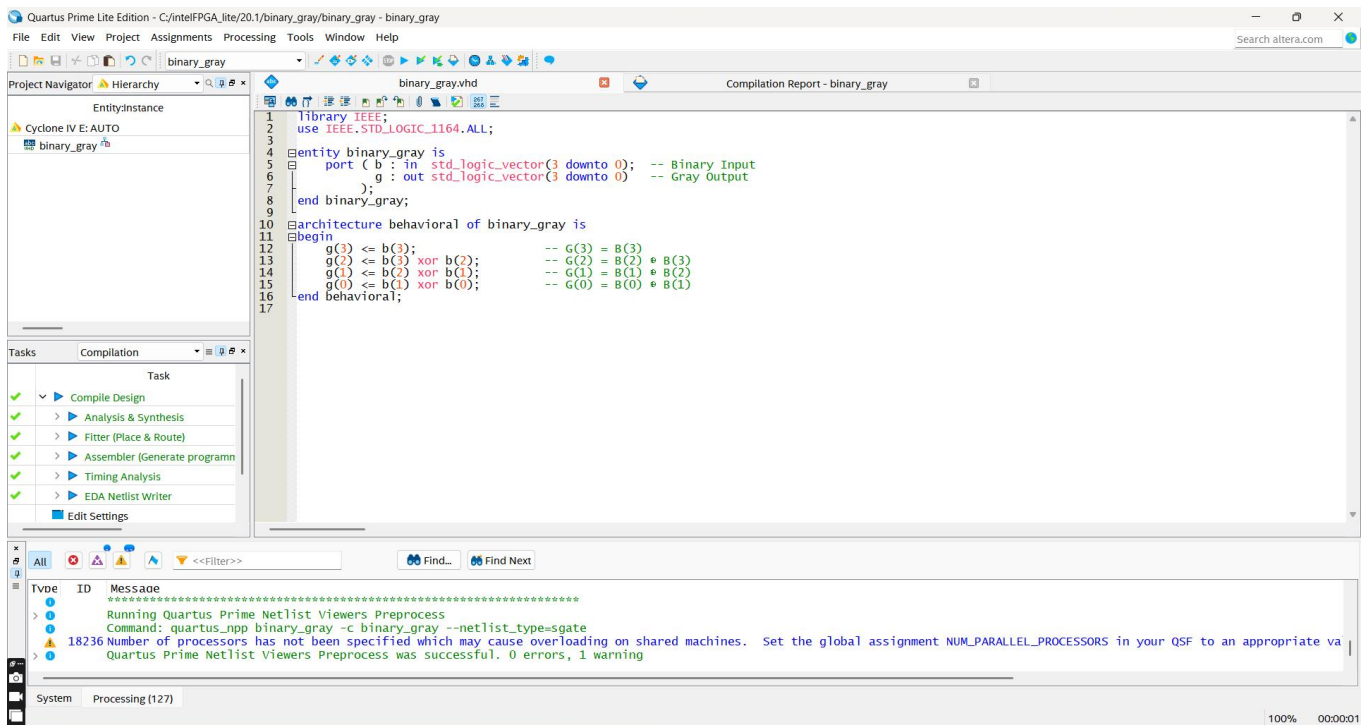


Kris M. Vallozo

BSCpE - 3A

Binary to gray (USING EXOR GATES):

- VHDL CODE



- RTL VIEWER

